

# FDU 计算机组成与体系结构 4. 数字模块

本文参考以下教材：

- Digital Design and Computer Architecture (D. M. Harris, S. L. Harris 2rd) Chapter 5
- 数字设计和计算机体系结构 (D. M. Harris, S. L. Harris 2rd 陈俊颖译) 第 5 章
- 计算机组成与系统结构 (袁春风、唐杰、杨若瑜、李俊) 第 3 章

欢迎批评指正！


## 4.1 算术电路 (Arithmetic Circuits)

计算机和数字逻辑 (digital logic) 可以实现很多算术功能：加法、减法、比较、移位、乘法、除法

### 4.1.1 加法 (Addition)

#### (1) 半加器 (Half Adder)

考虑构建 1 位半加器：

 

**Figure 5.1 1-bit half adder**

半加器可以用一个 XOR 门电路和一个 AND 门电路实现。

它有两个输入  $A, B$  和两个输出  $\begin{cases} S = A \oplus B = (A + B) \bmod 2 \\ C_{out} = AB \end{cases}$


其中  $S$  为  $A, B$  的模 2 加和 (即异或),  $C_{out}$  代表输出进位 (carry out)

在多位加法器中,  $C_{out}$  会进位 (carry in) 到下一个高位。

然而半加器缺少一个输入  $C_{in}$  来接受前一列的输出进位  $C_{out}$ , 下面的全加器将解决这个问题。

(2) 全加器 (Full Adder)


考虑构建 1 位全加器：

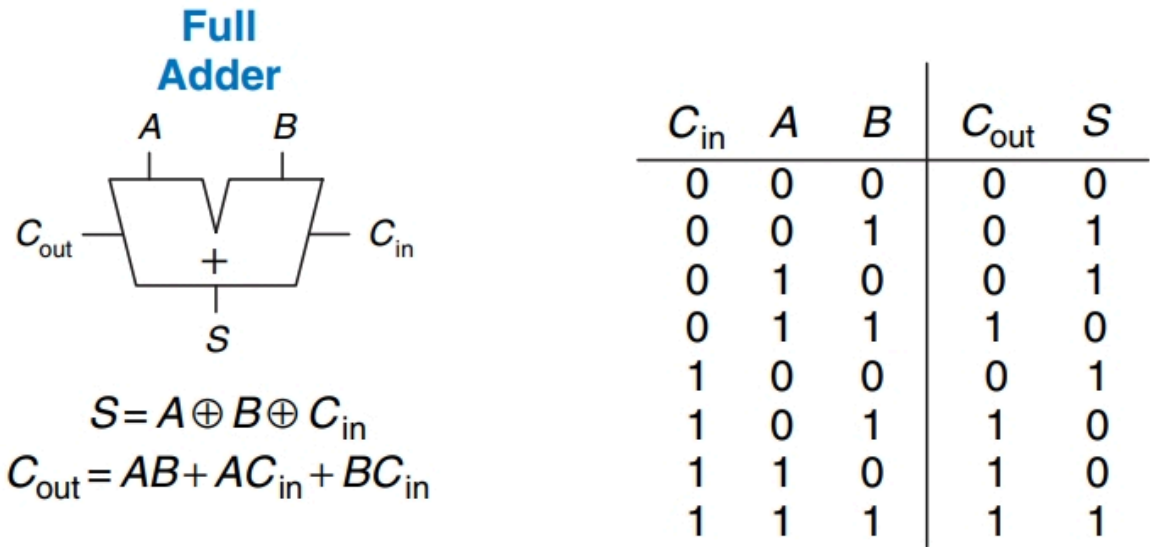

**Figure 5.3 1-bit full adder**

(3) 进位传播加法器 (CPA, Carry Propagate Adder)

一个  $N$  位加法器将两个  $N$  位输入  $A, B$  和一位输入进位  $C_{in}$  相加，产生一个  $N$  位结果  $S$  和一个输出进位  $C_{out}$

 


**Figure 5.4 Carry propagate adder**

最常见的 3 种 CPA 实现分别是串行进位加法器、并行进位加法器和前缀加法器：

- ① **串行进位加法器 (Serial Adder/Ripple-Carry Adder):**  
构造  $N$  位进位传播加法器的最简单方法就是把  $N$  个全加器串联起来。  
一级的  $C_{out}$  就是下一级的  $C_{in}$   
其缺点是：当  $N$  比较大时，运算速度会慢下来。  
进位通过进位链形成**行波** (ripple)，即进位信号必须通过加法器的每一位传播。

加法器的延迟会随着位数的增加而增加。

 

**Figure 5.5 32-bit ripple-carry adder**

• ② **并行进位加法器 (Parallel Adder/Carry-Lookahead Adder, CLA):**

它解决进位问题的方法是:

把加法器分解成若干块, 同时增加电路, 当每块有进位时就快速确定此块的输出进位。

因此它不需要等待进位行波通过一块内的所有加法器, 而是直接先行通过该块。

例如, 一个 32 位加法器可以分解成 8 个 4 位的块。

先行进位加法器使用**产生** (G, Generate) 和**传播** (P, Propagate) 两个信号来描述一列或者一块如何确定进位输出。

- 在不考虑进位输入的情况下,  
加法器的第  $i$  列在  $A_i$  和  $B_i$  都为 1 时, 必定**产生**进位  $C_i$ ,  
因此第  $i$  列的**产生信号**  $G_i$  可以这样计算  $G_i = A_i B_i$
- 当有输入进位  $C_{i-1}$  时,  
如果  $A_i$  或者  $B_i$  为 1, 则第  $i$  列将**传播**一个输入进位  $C_i$   
因此第  $i$  列的**传播信号**  $P_i$  可以这样计算  $P_i = A_i + B_i$

利用上述定义, 可以为加法器的特定列重写进位逻辑。

如果加法器的第  $i$  列将产生一个进位  $G_i$ , 或者传播一个输入进位  $P_i C_{i-1}$

则它将产生输出进位  $C_i$ , 表达式为  $C_i = G_i + P_i C_{i-1} = A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1}$

**产生和传播的定义可以扩展到多位块:**

- 从第  $i$  列到第  $j$  列的**传播进位**的条件是:  
从  $i$  到  $j$  的所有列都能传播进位, 即  $P_{i:j} = P_i P_{i+1} \dots P_j$
- 从第  $i$  列到第  $j$  列的**产生进位**的条件是:  
最高有效列产生一个进位, 或者最高有效列传播进位且前一列产生了进位, 即有:  

$$\begin{aligned} G_{i:j} &= G_i + P_i G_{i+1:j} \\ &= G_i + P_i (G_{i+1} + P_{i+1} G_{i+2:j}) \\ &= \dots \\ &= G_i + P_i (G_{i+1} + P_{i+1} (\dots (G_{j+1} + P_{j+1} G_j))) \end{aligned}$$
- 使用块的产生信号  $G_{i:j}$  和传播信号  $P_{i:j}$ ,  
可以根据块的输入进位  $C_j$  快速计算块的输出进位  $C_i = G_{i:j} + P_{i:j} C_j$

**以四位块为例:**

- 第 0 列:  
 $C_0 = G_0 + P_0 C_{in}$
- 第 1 列:  
 $C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{in}$
- 第 2 列:  


$$\begin{aligned} C_2 &= G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0) + P_2 P_1 P_0 C_{in} \\ &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{in} \end{aligned}$$

○ 第3列:

$$C_3 = G_3 + P_3(G_2 + P_2(G_1 + P_1G_0)) + P_3P_2P_1P_0C_{in}$$

$$= G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_3P_2P_1P_0C_{in}$$


**Figure 5.6** (a) 32-bit carry-lookahead adder (CLA), (b) 4-bit CLA block

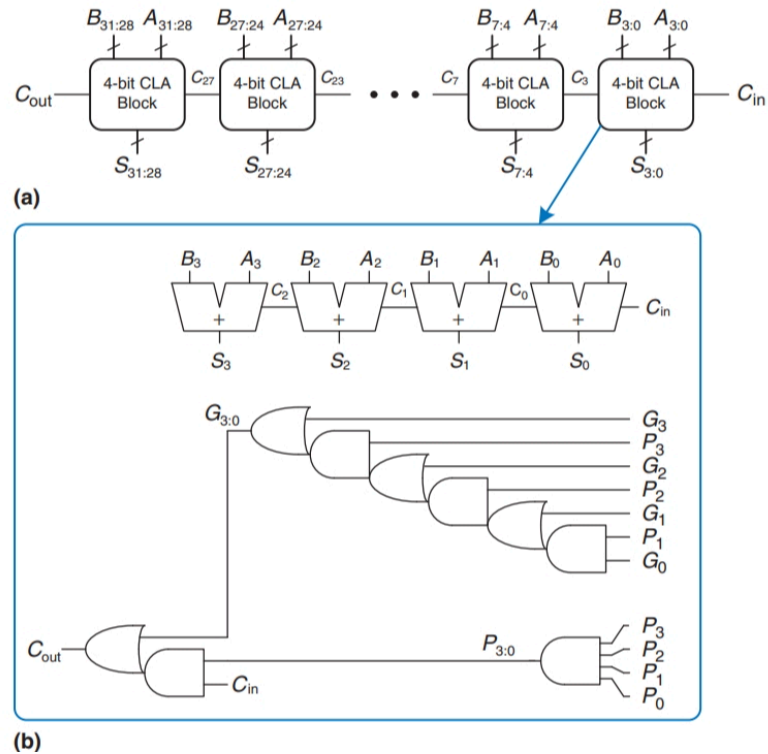

硬件描述语言提供  $+$  操作来描述**进位传播加法器** (CPA)

以下 SystemVerilog 代码描述了一个有输入/输出进位的进位传播加法器:

```
module adder #(parameter N = 8)
    (input logic [N-1:0] a, b,
     input logic cin,
     output logic [N-1:0] s,
     output logic cout);
    assign {cout, s} = a + b + cin;
endmodule
```

 

**Figure 5.8** Synthesized adder

#### (4) 带标志加法器 (Flagged Adder)

- 溢出标志 (Overflow Flag):  $OF = C_{out} \oplus C_{n-2} = C_{n-1} \oplus C_{n-2}$
- 符号标志 (Sign Flag):  $SF = S_{n-1}$
- 零标志 (Zero Flag):  $ZF = \overline{S_{n-1}S_{n-2} \cdots S_0}$  ( $ZF = 1$  当且仅当  $S = 0$ )
- 进位标志 (Carry-in Flag):  $CF = C_{out} \oplus C_{in}$

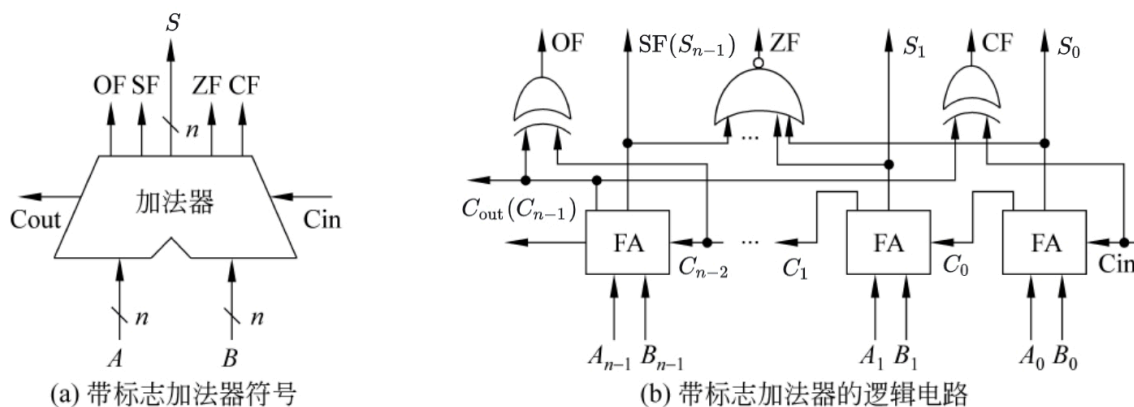


图 3.6 用全加器实现  $n$  位带标志加法器的电路

#### 4.1.2 减法 (Subtraction)

减法非常简单：改变减数的符号，然后做加法。

改变二进制补码的符号就是反转所有的位，然后末位加 1


具体来说，为计算  $Y = A - B$

首先创建减数  $B$  的二进制补码，然后各位取反、末位加 1 得到  $-B = \overline{B} + 1$

最后将  $-B$  与  $A$  相加，得到  $Y$

上述过程可由进位传播加法器实现，

其中设置输入进位  $C_{in} = 1$ ，加数和被加数分别为  $A, \overline{B}$  (如图所示)

 


**Figure 5.9 Subtractor: (a) symbol, (b) implementation**

以下 SystemVerilog 代码描述了一个减法器：

```

module subtractor #(parameter N = 8)
    (input logic [N-1:0] a, b,
     output logic [N-1:0] y);
    assign y = a - b;
endmodule

```

 


**Figure 5.10** Synthesized subtractor

### 4.1.3 比较器 (Comparators)

比较器用于判断两个二进制数是否相等，或者一个比另一个大还是小。


- **相等比较器** (equality comparator):  
它通过 XNOR 门电路检查  $A$ ,  $B$  的每一列的对应位是否相等。  
如果每一位都相等，则  $A$ ,  $B$  相等。

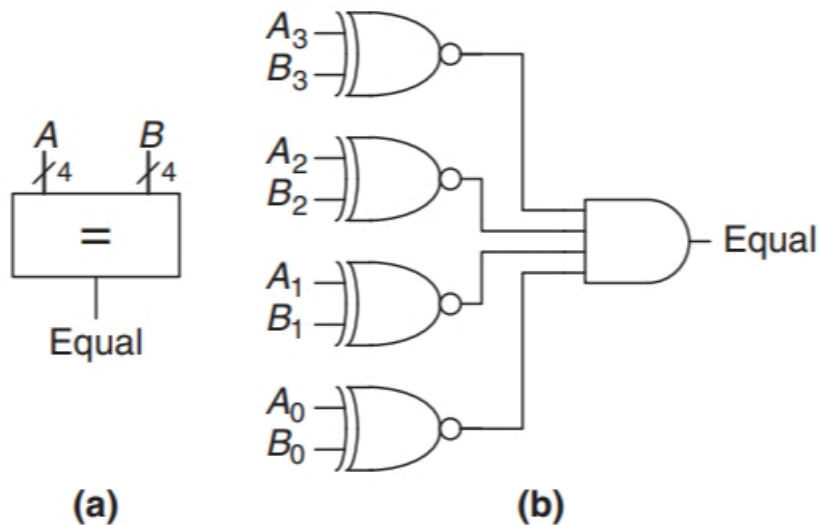

**Figure 5.11** 4-bit equality comparator:  
(a) symbol, (b) implementation

- **量值比较器** (magnitude comparator):


它通过计算  $A - B$  的值, 然后检查结果的符号位 (最高有效位) 判断  $A, B$  的大小关系. 若结果为负, 则  $A < B$ ; 否则  $A \geq B$

 

**Figure 5.12**  $N$ -bit magnitude comparator

以下 SystemVerilog 代码描述了一个综合的**比较器**:


```
module comparator #(parameter N = 8)
    (input logic [N-1:0] a, b,
     output logic      eq, neq, lt, lte, gt, gte);
    assign eq = (a == b);
    assign neq = (a != b);
    assign lt = (a < b);
    assign lte = (a <= b);
    assign gt = (a > b);
    assign gte = (a >= b);
endmodule
```

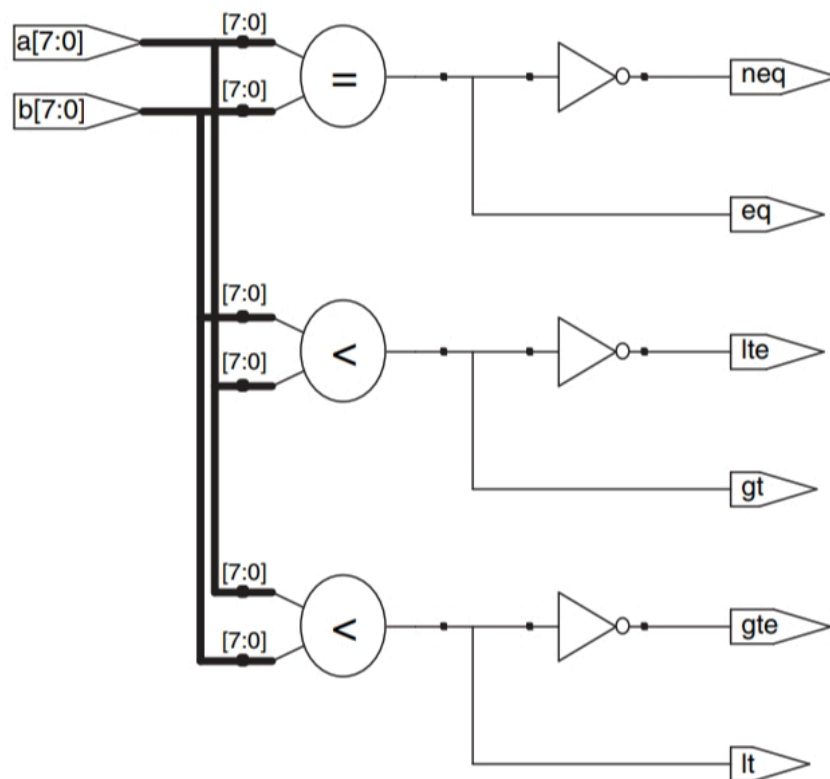

**Figure 5.13** Synthesized comparators

### 4.1.4 算术逻辑单元 (ALU, Arithmetic/Logical Unit)

**算术逻辑单元**将多种算术和逻辑运算组合到一个单元内。  
典型的算术逻辑单元可以执行加法、减法、量值比较、AND 和 OR 运算，  
并由操作码 ALUop 决定操作类型 (由多路选择器 (MUX, Multiplexer) 选择输出的结果)。

 

**Figure 5.14 ALU symbol**

作为一个具体的例子，3 位 ALUop 可以这样设计：

ALUop	Operation
000	$A \text{ and } B$
001	$A \text{ or } B$
010	$A + B$
011	(not used)
100	$A \text{ and } \overline{B}$
101	$A \text{ or } \overline{B}$
110	$A - B$
111	$\text{SLT} = (A < B)$



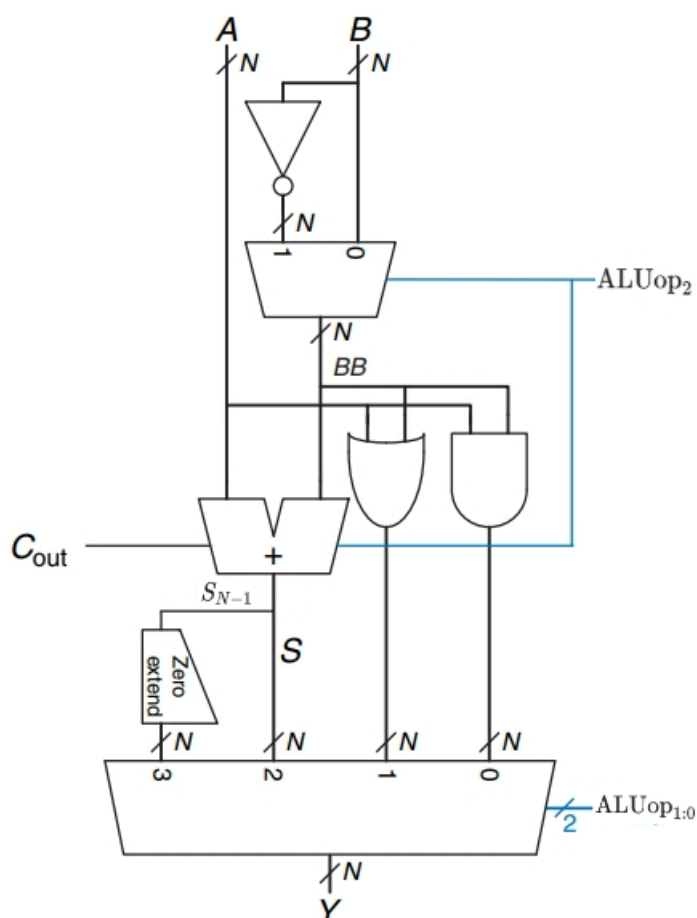


Figure 5.15  $N$ -bit ALU

$$\begin{aligned}
 \text{其中 } BB &= \begin{cases} B, & \text{ALUOp}_2 = 0 \\ \overline{B}, & \text{ALUOp}_2 = 1 \end{cases} \\
 \text{而 } Y &= \begin{cases} A \text{ and } BB, & \text{ALUOp}_{1:0} = 00 \\ A \text{ or } BB, & \text{ALUOp}_{1:0} = 01 \\ A + BB, & \text{ALUOp}_{1:0} = 10 \text{ (Note that } C_{in} \text{ is } \text{ALUOp}_2\text{)} \\ \text{zero-extended}\{\text{sign}(A - B)\}, & \text{ALUOp}_{1:0} = 11 \end{cases}
 \end{aligned}$$

## 4.1.5 移位器 (Shifters)

一个  $N$  位移位器可以由  $N$  个 32 : 1 多路选择器构成，根据  $\log_2(N)$  位移位数的值，对输入值  $A$  进行移位。  
以下 SystemVerilog 代码给出了 32 位移位器的实现：

```

module SHIFTER(input  [31:0] A,
               input  [4:0] SA, // SA for Shift Amount, 5位移位数
               input    Right, Arith,
               // Right 用于判别是右移还是左移; Arith 用于判别是算术移位还是逻辑移位
               output [31:0] Y);

    // 临时变量，用于存储各次局部移位的中间结果
    wire [31:0] t0, t1, t2, t3, t4, s0, s1, s2, s3, s4;
    wire [31:0] l0, l1, l2, l3, l4, r0, r1, r2, r3, r4;

    // 生成16位的左移拼接量和右移拼接量
    // 左移拼接量left_shift为16位0
    wire [15:0] left_shift = 16'b0;

```

```

// indicator是根据最高位(符号位)和Arith的值生成的指示值
// 右移拼接量right_shift = 16{indicator};
wire indicator = A[31] & Arith;
wire [15:0] right_shift = {16{indicator}};

// 4th 根据移位数的第四位SA[4]对A进行移位
assign t4 = {A[15:0],left_shift[15:0]};
assign r4 = {right_shift[15:0],A[15:0]};
MUX2X32 Mux4LandR(t4,r4,Right,t4);// 根据Right选择左移还是右移, 存入t4
MUX2X32 shift_on_4th(A,t4,SA[4],s4);// 根据移位数的第四位SA[4]对A进行移位

// 3rd 根据移位数的第三位SA[3]对s4进行移位
assign t3 = {s4[23:0],left_shift[7:0]};
assign r3 = {right_shift[7:0],s4[31:8]};
MUX2X32 Mux3LandR(t3,r3,Right,t3);// 根据Right选择左移还是右移, 存入t3
MUX2X32 shift_on_3rd(s4,t3,SA[3],s3);// 根据移位数的第三位SA[3]对s4进行移位

// 2nd 根据移位数的第二位SA[2]对s3进行移位
assign t2 = {s3[27:0],left_shift[3:0]};
assign r2 = {right_shift[3:0],s3[31:4]};
MUX2X32 Mux2LandR(t2,r2,Right,t2);// 根据Right选择左移还是右移, 存入t2
MUX2X32 shift_on_2nd(s3,t2,SA[2],s2);// 根据移位数的第二位SA[2]对s3进行移位

// 1st 根据移位数的第一位SA[1]对s2进行移位
assign t1 = {s2[29:0],left_shift[1:0]};
assign r1 = {right_shift[1:0],s2[31:2]};
MUX2X32 Mux1LandR(t1,r1,Right,t1);// 根据Right选择左移还是右移, 存入t1
MUX2X32 shift_on_1st(s2,t1,SA[1],s1);// 根据移位数的第一位SA[1]对s2进行移位

// 0th 根据移位数的第0位SA[0]对s1进行移位
assign t0 = {s1[30:0],left_shift[0]};
assign r0 = {right_shift[0],s1[31:1]};
MUX2X32 Mux0LandR(t0,r0,Right,t0);// 根据Right选择左移还是右移, 存入t0
MUX2X32 shift_on_0th(s1,t0,SA[0],s0);// 根据移位数的第0位SA[1]对s1进行移位

// s0即为最终的移位结果;
assign Y = s0;
endmodule

```

其中多路选择器 MUX2X32 的实现为：

```

module MUX2X32(input [31:0] A0,A1,
               input S,
               output reg [31:0] Y);

// 表达组合逻辑的always_comb语句
// 实现的功能其实是Y = (S) ? A1 : A0, 注意问号表达式是先真后假
always_comb
    case(S)
        1'b0: Y = A0;
        1'b1: Y = A1;
    endcase
endmodule

```

## 4.2 时序电路模块 (Sequential Building Blocks)

### 4.2.1 计数器 (Counters)

$N$  位二进制计数器 (binary counter) 包含时钟和复位输入, 以及  $N$  位输出  $Q$ .

**复位** (reset) 将输出初始化为 0,

然后计数器在每个时钟的上升沿递增 1, 以二进制顺序输出所有  $2^N$  种可能的值.

我们可以用加法器和复位寄存器构成  $N$  位计数器:

每一个时钟周期, 计数器对存储在寄存器中的值加 1.

 


Figure 5.30 Counter symbol

 


Figure 5.31  $N$ -bit counter

下面的代码描述了一个异步复位二进制计数器:

```
module counter #(parameter N = 8)
    (input logic      clk,
     input logic      reset,
     output logic [N-1:0] q);
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if (reset) q <= 0;
        else q <= q + 1;
endmodule
```

 


Figure 5.32 Synthesized counter

## 4.3 存储器阵列 (Memory Arrays)


数字系统还需要**存储器** (memory) 来存储电路需要使用的数据和生成的数据.

由触发器组成的**寄存器**只是一种存储少量数据的存储器.

本节将介绍可以有效存储大量数据的**存储器阵列** (memory array)

### 4.3.1 概述 (Overview)


存储器阵列的通用电路符号如下图所示：

 

**Figure 5.38** Generic memory array symbol

存储器由一个二维存储器单元阵列构成，  
它可以读取或者写入**数据** (data) 到阵列中由**地址** (address) 指定的一行。  
一个有  $N$  位地址和  $M$  位数据的阵列有  $2^N$  行和  $M$  列。  
每行数据称为一个**字** (word)  
因此，这样一个阵列包含了  $2^N$  个  $M$  位字。

阵列的行数又称**深度** (depth)，列数又称**宽度** (width)，  
我们一般使用 (**深度**  $\times$  **宽度**) 来描述存储器的容量。  
一个  $1024 \times 32$  位阵列的符号如下图所示，  
此阵列的总大小为 32Kb (kilobits, 区别于 KB, KiloBytes)

 


**Figure 5.40** 32 Kb array:  
**depth** =  $2^{10}$  = 1024 words,  
**width** = 32 bits

- (1) 位单元 (Bit Cells):

存储器阵列由**位单元**的阵列组成,

每个位单元存储 1 位数据, 与一个**字线** (wordline) 和一个**位线** (bitline) 相连 (如图所示).

 

**Figure 5.41 Bit cell**

对于每一个地址位的组合,

存储器将**字线**设置为高电平, 并激活此行中的位单元,


对应的**位线**将传出或传入要存储的位.

**存储位** (stored bit) 的电路因存储器类型的不同而不同.

- 为读取位单元, 位线初始化为**浮空值**  $z$ ,  
然后字线打开为高电平, 允许存储位的值驱动位线为 0 或者 1
- 为写入位单元, 位线强制驱动为**期望写入的值**,  
然后字线打开为高电平, 将位线连接到存储位, 改写存储位的内容.

- (2) 存储器的结构 (Organization):

一个  $4 \times 3$  位阵列的内部结构如下图所示:

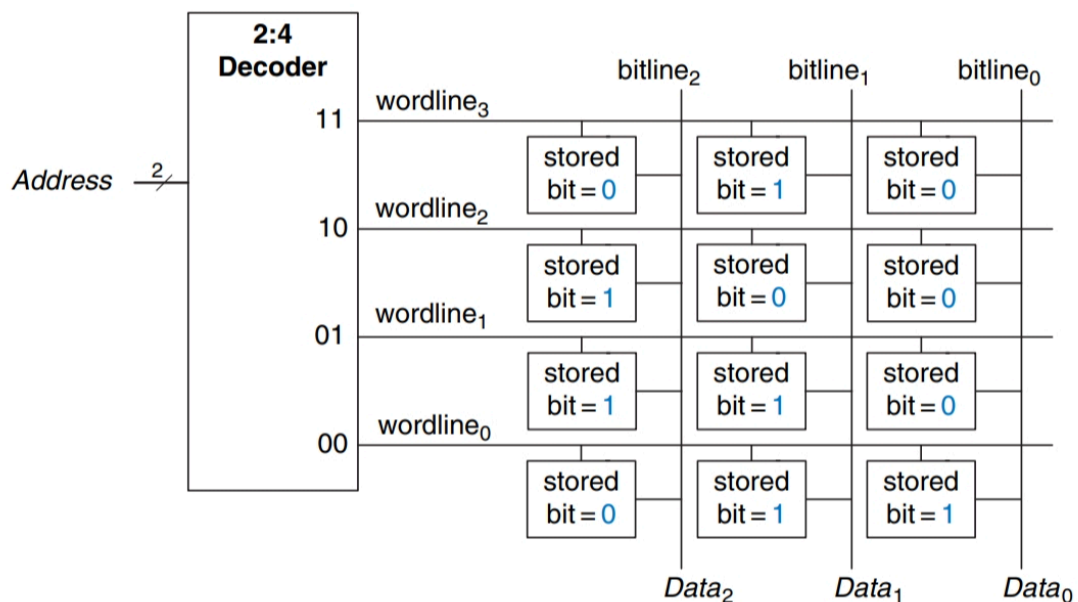

**Figure 5.42  $4 \times 3$  memory array**


- 在读存储器时, 将地址指定的字线设为高电平,  
对应一整行的位单元驱动各自的位线为存储位的值.
- 在写存储器时, 首先将位线驱动为期望写入的值,  
然后将地址指定的字线设为高电平,  
对应一整行的位单元驱动各自的存储位为位线的值.

- (3) 存储器端口 (Memory Ports):

存储器阵列可以有多个端口 (port), 称为多端口存储器 (multiported memory)

每个端口都能提供对一个存储器地址的读/写访问.

下图描述了一个 3 端口存储器, 其中有两个读端口和一个写端口.

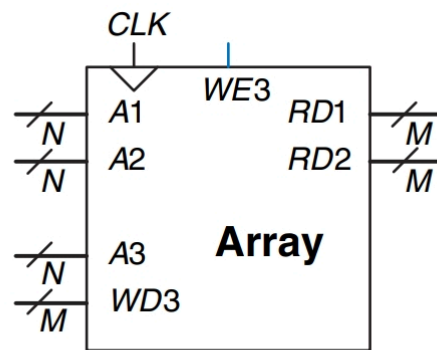

**Figure 5.43 Three-ported memory**

端口 1 从地址 A1 读出数据到 RD1;

端口 2 从地址 A2 读出数据到 RD2;

至于端口 3:

若写使能 WE3 有效, 则在时钟的上升沿, 端口 3 将来自 WD3 的数据写到地址 A3

- (4) 存储器类型 (Memory Types):

存储器可以根据它们如何在位单元上存储位来分类.

最常用的分类是:

**随机访问存储器** (Random Access Memory, RAM) 和**只读存储器** (Read Only Memory, ROM)

由于一些历史原因, RAM 和 ROM 被赋予了上述易引起误解的名称,

事实上, ROM 同样支持随机访问, 更糟糕的是, 大多数现代 ROM 既可以读又可以写.

不过我们只需记住它们最重要的区别:

- RAM 是**易失的** (volatile), 即当断开电源时它就会丢失数据;
- ROM 是**非易失的** (non-volatile), 即便断开电源它也可以无期限地保存数据;

RAM 的两种主要类型为:

- **动态 RAM (DRAM, Dynamic RAM):**  
它通过电容充放电来存储数据
- **静态 RAM (SRAM, Static RAM):**  
它使用交叉耦合的反向器来存储数据

对于 ROM, 根据擦写方式的不同可以分为很多不同类型, 这里不再赘述.

### 4.3.2 动态随机访问存储器 (DRAM)

动态 RAM 通过电容的充电和放电来存储位。

下图描述了一个动态 RAM 位单元。



 


Figure 5.44 DRAM bit cell

 

(a)

 

(b)

Figure 5.45 DRAM stored values

位值存储在电容中，nMOS 晶体管作为开关，决定是不是从位线连接电容。

当字线处于高电平时，nMOS 晶体管为导通状态，存储位的值就可以在位线上传入或传出。

当读时，数据值从电容传送到位线；

当写时，数据值从位线传送到电容；

读破坏存储在电容中的位值，所以在每次读后需要恢复（重写）数据；

即使 DRAM 没有被读，电容的电压也会慢慢泄漏，其位值也必须在几毫秒内刷新（读，然后重写）。

### 4.3.3 静态随机访问存储器 (SRAM)

静态 RAM 之所以称为**静态的** (static)，是因为不需要刷新存储位。

下图描述了一个 SRAM 位单元：

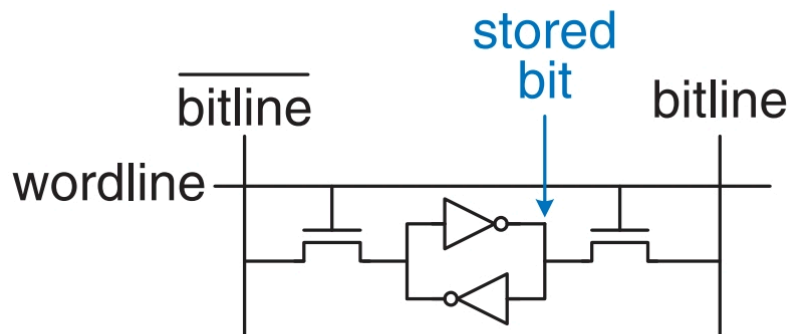


Figure 5.46 SRAM bit cell

数据位存储交叉耦合反相器中。

每个位单元有一条位线和一条输出位线。

当字线处于高电平时，两个 nMOS 晶体管都打开，数据值就从位线上传出或传入。

与 DRAM 不同的是，如果噪声减弱了存储位的值，则交叉耦合反相器将恢复存储值。

### 4.3.4 面积和延迟 (Area and Delay)

触发器 (flip-flop)、SRAM 和 DRAM 都是**易失的** (volatile) 存储器，但是它们有着不同的面积 (area) 和延迟 (delay) 特性，参见下表：

**Table 5.4 Memory comparison**


Memory Type	Transistors per Bit Cell	Latency
flip-flop	~20	fast
SRAM	6	medium
DRAM	1	slow

- 触发器可以通过其输出直接访问存储的数据，但它至少需要 20 个晶体管来构成。总的来说，晶体管数越多的器件，芯片面积、功耗和成本也更高。
- DRAM 延迟比 SRAM 延迟更长，因为它的位线不是用晶体管驱动的。DRAM 必须等待充电，从电容将值移动到位线的速度较慢。DRAM 的吞吐量也比 SRAM 的低，因为它必须周期性地 (以及在读取之后) 进行刷新。
- 存储器延迟和吞吐量也与存储器大小有关。在其他条件相同的情况下，大容量存储器一般比小容量存储器更慢。

### 4.3.5 寄存器堆 (Register Files)

数字系统通常使用一组寄存器来存储临时变量。这组寄存器称为**寄存器堆** (register file)，它通常由小型多端口 SRAM 阵列组成，因为它比触发器阵列更紧凑。

下图描述了一个  $32 \times 32$  位 3 端口寄存器堆：

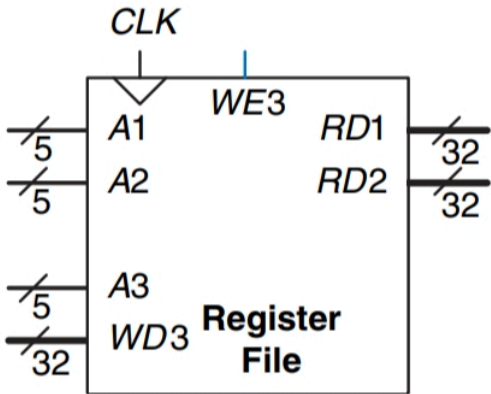

**Figure 5.47  $32 \times 32$  register file with two read ports and one write port**

上述寄存器堆有两个读端口 (A1/RD1 和 A2/RD2) 和一个写端口 (A3/WD3) 地址线 A1, A2, A3 均为 5 位，它们可以访问所有的  $2^5 = 32$  个寄存器。



端口 1 从地址 A1 读出数据到 RD1;

端口 2 从地址 A2 读出数据到 RD2;


至于端口 3:

若写使能 WE3 有效, 则在时钟的上升沿, 端口 3 将来自 WD3 的数据写到地址 A3 对应的寄存器. 因此, 上述寄存器堆可以同时读两个寄存器和写一个寄存器.

### 4.3.6 只读存储器 (Read Only Memory, ROM)

只读存储器 ROM 以晶体管的存在与否来存储一位.

下图描述了一个简单的 ROM 位单元的可能状态:

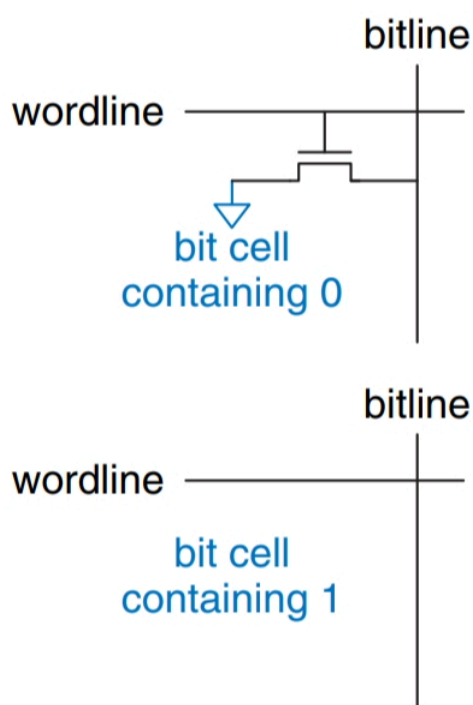

**Figure 5.48 ROM bit cells containing 0 and 1**


为了读这个位单元, 位线被缓慢地拉至高电平, 随后打开字线.

如果晶体管存在, 则它将使位线变为低电平.

如果晶体管不存在, 则位线将保持高电平.

上面讨论的简单 ROM 位单元是组合电路, 它没有可以“遗忘”的状态, 因而是非易失的 (non-volatile), 而且只能读取, 无法写入.

ROM 的内容可用**点表示法** (dot notation) 来描述, 在字线 (行) 和位线 (列) 交叉处的标点表示此数据位为 1 (如图所示)

 


**Figure 5.49** 4 × 3 ROM: dot notation

在制造时，ROM 位单元的内容可以用晶体管的有无来确定.

**可编程 ROM** (PROM, Programmable ROM) 在每个位单元都放置一个晶体管, 然后提供方法决定晶体管是否接地.

- **熔丝烧断可编程 ROM** (fuse-programmable ROM):  
又称**一次可编程 ROM** (one-time programmable ROM)  
使用者通过应用高电压有选择地熔断熔丝来对 ROM 编程.  
若熔丝存在, 则晶体管接地, 位单元的位值保持 0;  
若熔丝熔断, 则晶体管与地断开, 位单元的位值保持 1;

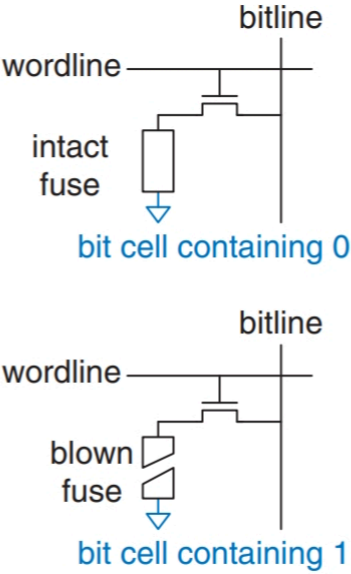

**Figure 5.51** Fuse-programmable ROM bit cell

- **可重复编程 ROM** (Reprogrammable ROM) 提供一种可修改机制来确定晶体管是否接地。  
例如**可擦除 PROM** (EPROM, Erasable PROM)  
它使用**浮动栅晶体管** (floating-gate transistor) 代替 nMOS 晶体管和熔丝。  
原理不多赘述，总之大多数现代 ROM 不再只读，它们也可以写入。  
RAM 和 ROM 的不同在于，ROM 的**写入时间更长** (涉及擦除机制)，但它是**非易失的** (non-volatile)

### 4.3.7 存储器的 HDL 代码

下面的代码描述了一个  $2^N \times M$  位的 RAM:

```
module ram #(parameter N = 6, M = 32)
    (input logic      clk,
     input logic      we,
     input logic [N-1:0] adr,
     input logic [M-1:0] din,
     output logic [M-1:0] dout);

    logic [M-1:0] mem [2**N-1:0];
    always_ff @(posedge clk)
        if (we) mem [adr] <= din;
    assign dout = mem[adr];


endmodule
```

上述 RAM 有一个同步写使能 `we`

当写使能 `we` 有效时，在时钟的上升沿就会发生写入。

而读则可以立即得到结果。

当第一次加电时，RAM 的初始内容是不可预知的。

 

**Figure 5.53 Synthesized ram**

THE END